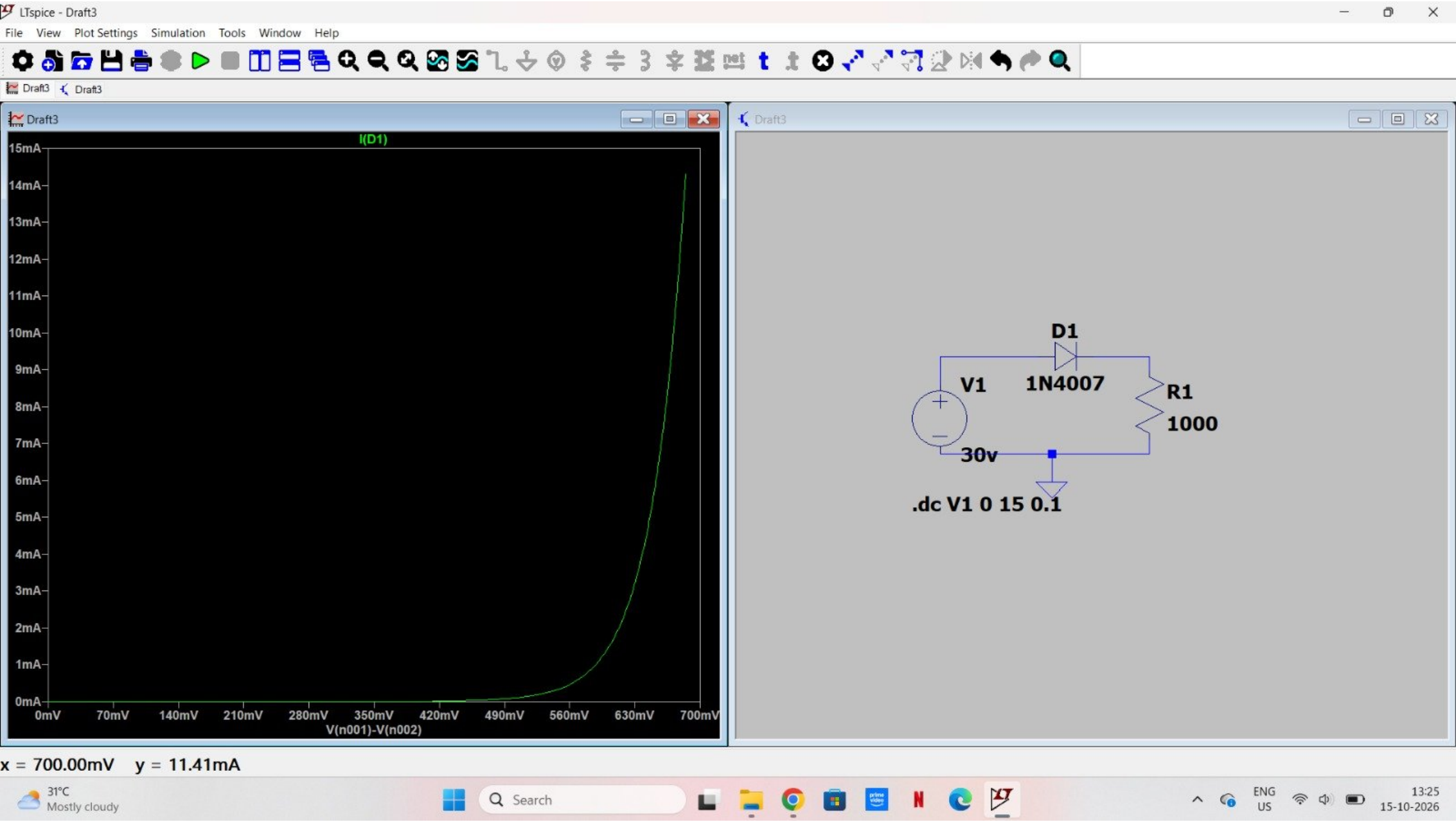

LTspice - Draft3
File View Plot Settings Simulation Tools Window Help
Draft3
Draft3
Draft3
I(D1)
15mA
14mA
13mA
12mA
11mA
10mA
9mA
8mA
7mA
6mA
5mA
4mA
3mA
2mA
1mA
0mA
0mV 70mV 140mV 210mV 280mV 350mV 420mV 490mV 560mV 630mV 700mV
V(n001)-V(n002)
Draft3
D1
V1
1N4007
R1
1000
30v
.dc V1 0 15 0.1
x = 700.00mV y = 11.41mA
31°C
Mostly cloudy
Search
ENG
US
13:25
15-10-2026